

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería


Primer Semestre Vacaciones 2026

Laboratorio Organización Computacional

Sección A

Ing. Carlos Lozano

Aux. Carlos Blanco

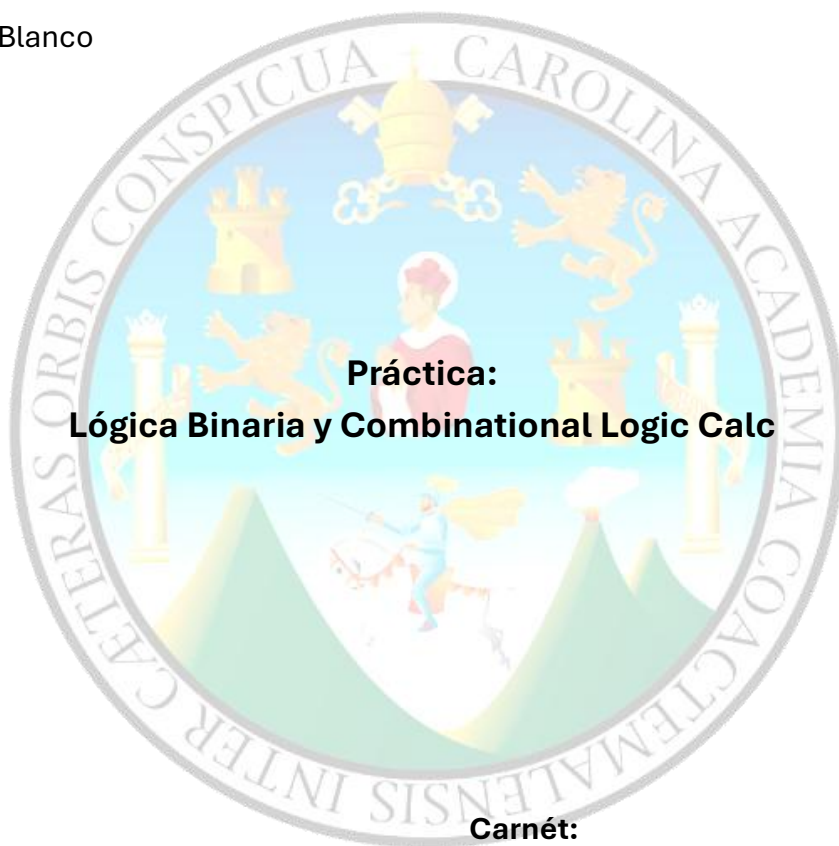


Estudiante:

Carnét:







Jose Daniel Salguero Saldivar	202444320
Adrián Obed Coronado Bueso	202444480
Eric Esteban Ramos Sagastume	202445229
Randy Xavier Lone Peñate	202341660
Angie Renata Godoy Portillo	202441178
Kristhoper Franklin Ucelo Pirir	202502428


Circuito en Proteus:

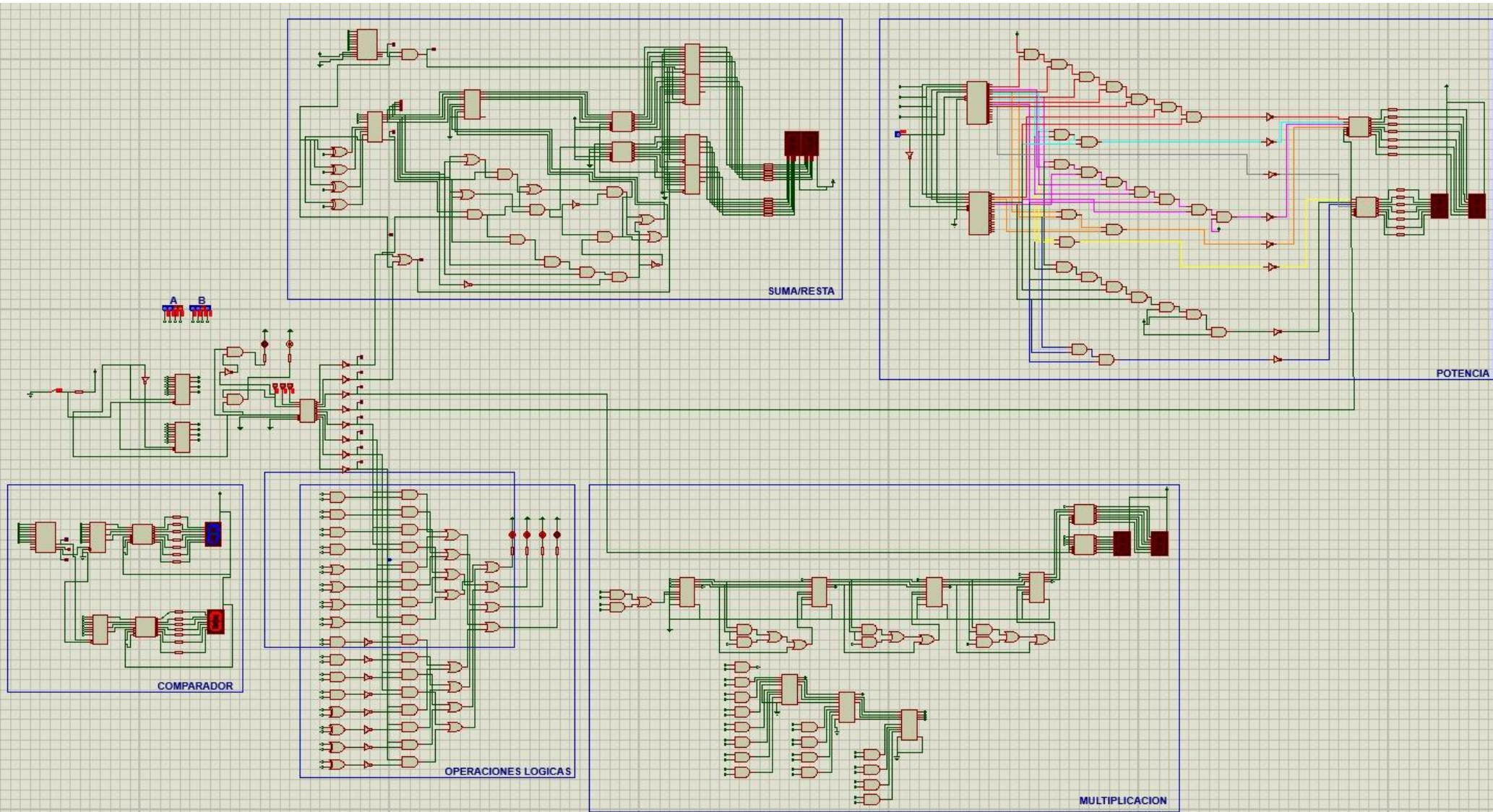




Montaje en Protoboard:

Unidad Lógica:

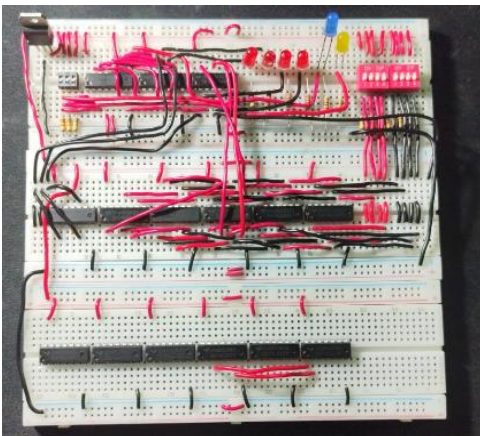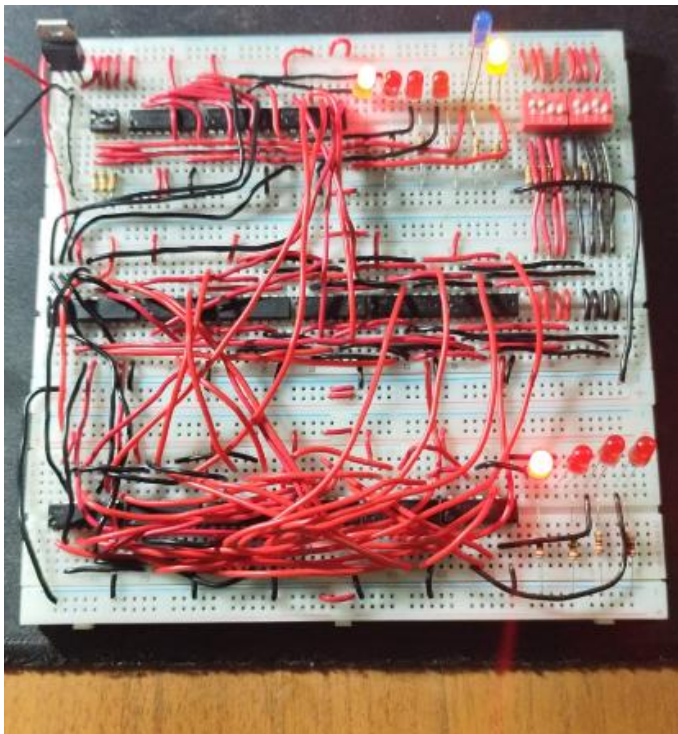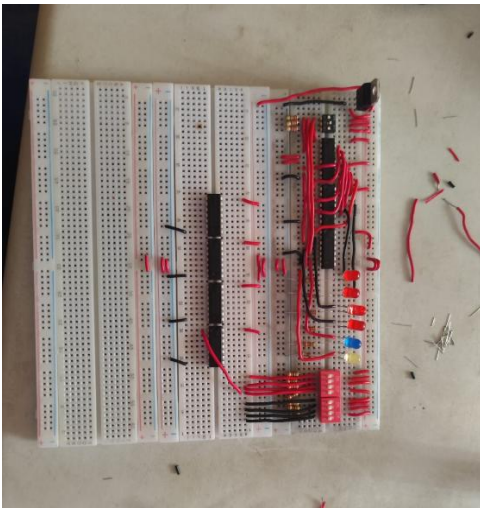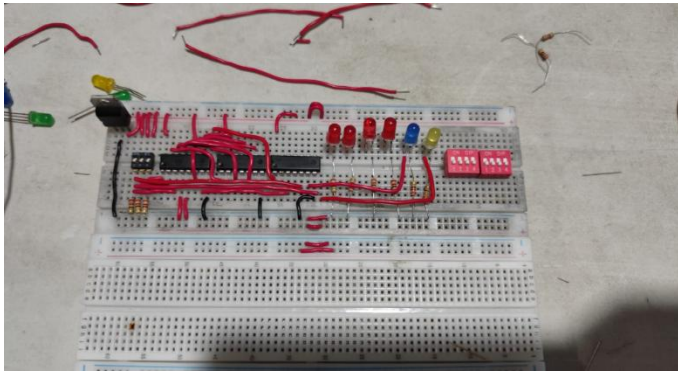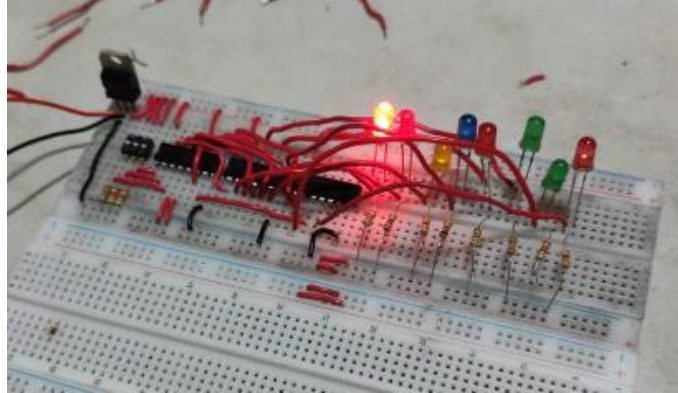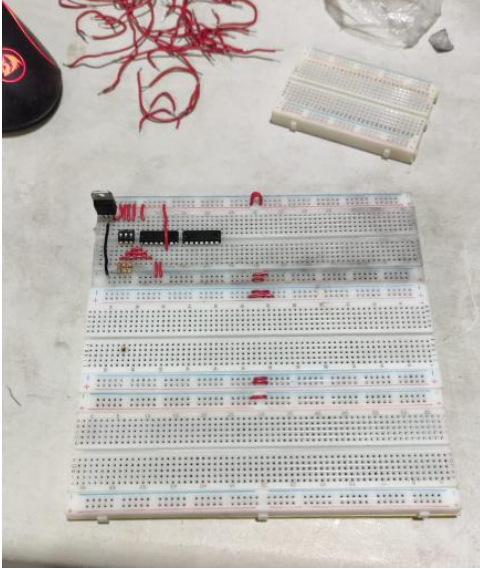

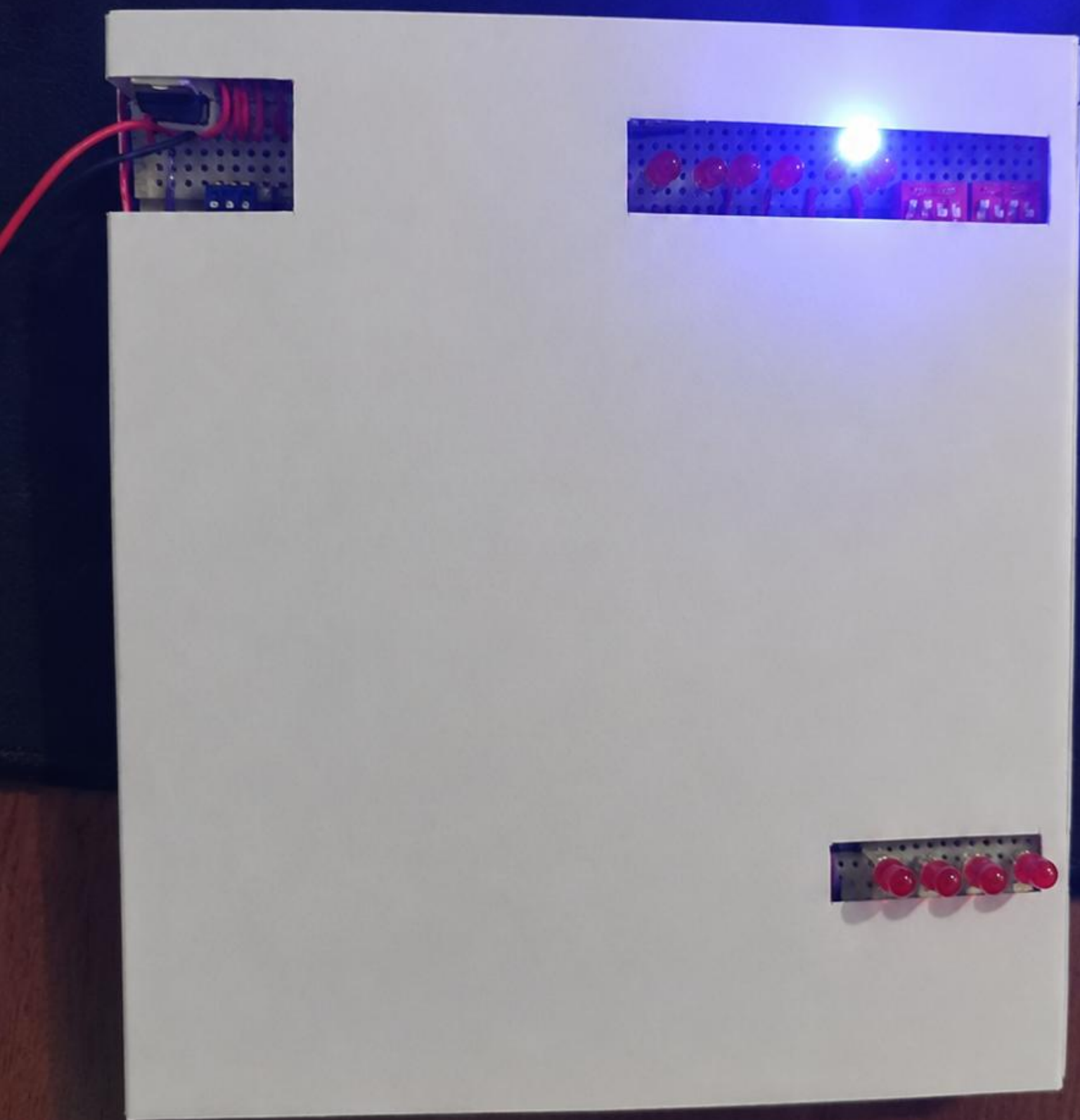

Unidad Comparativa:

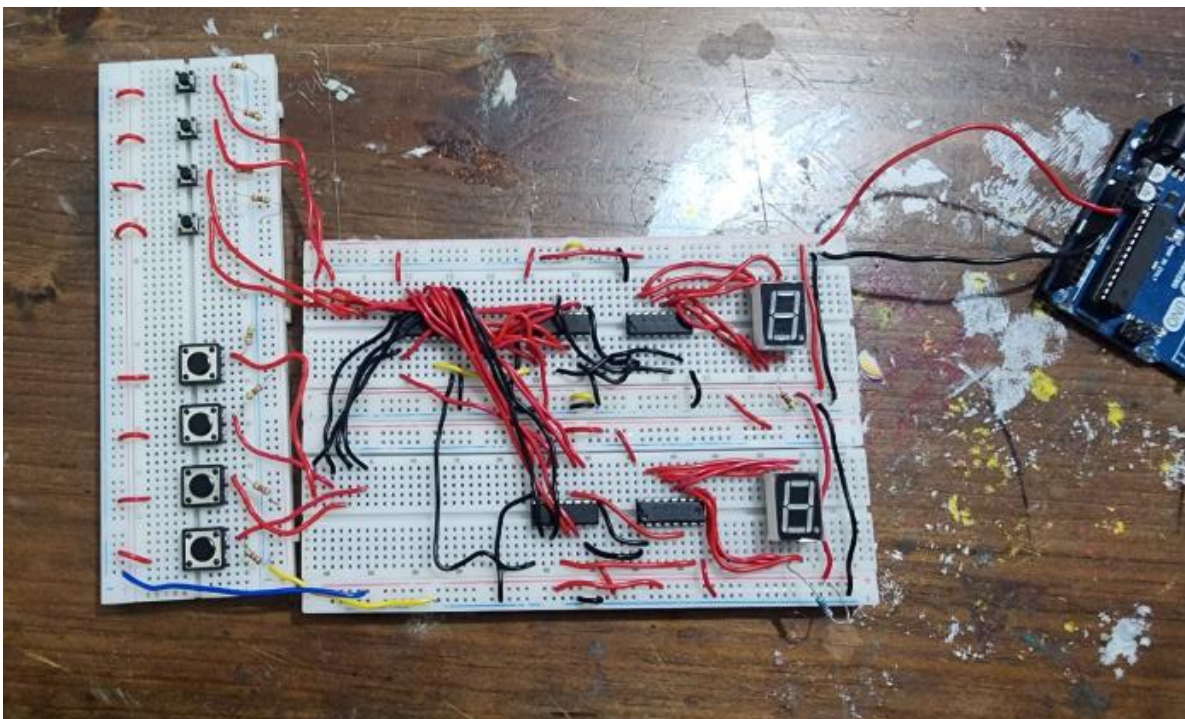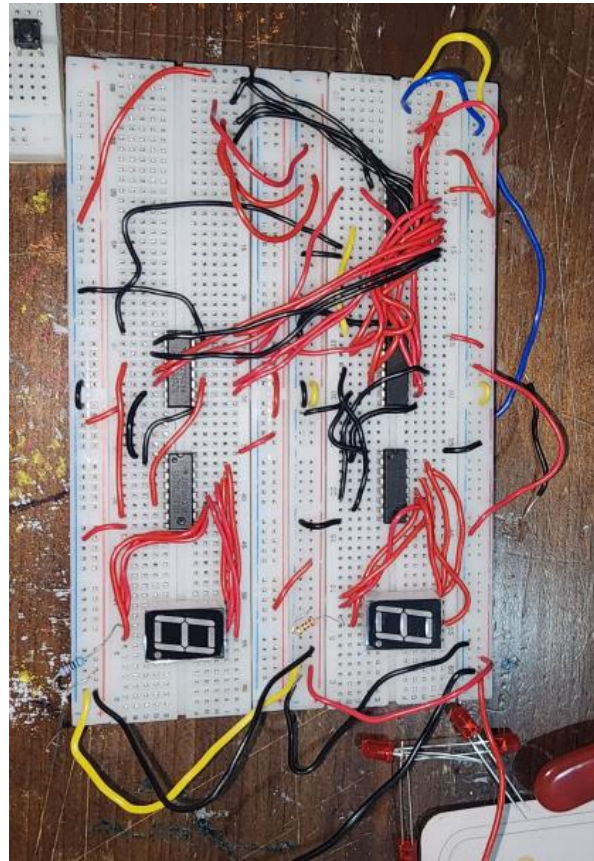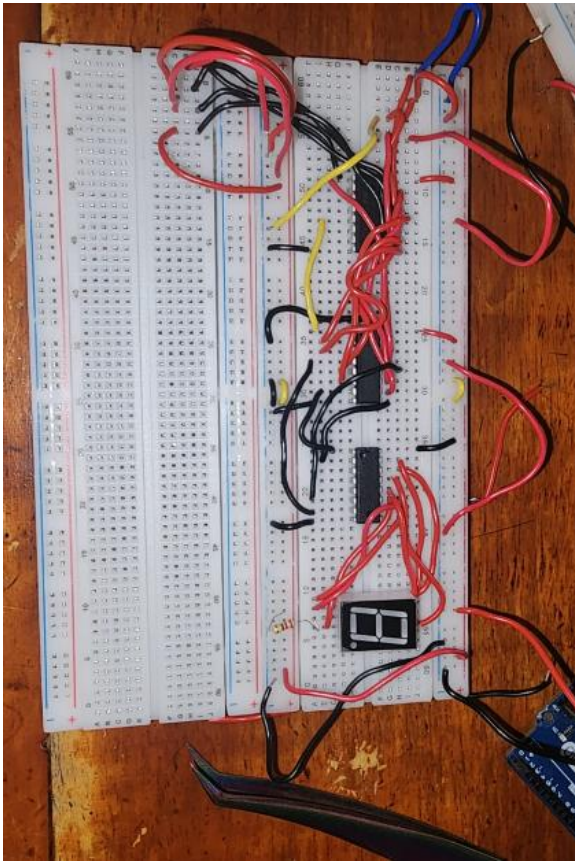









MENOR




MAYOR

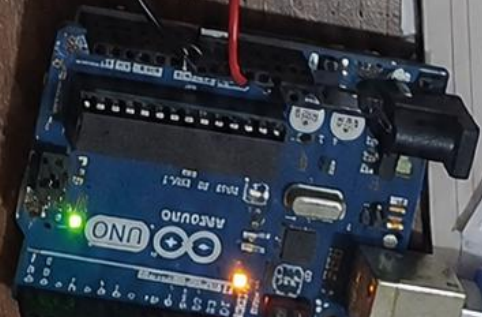


Suma / Resta:

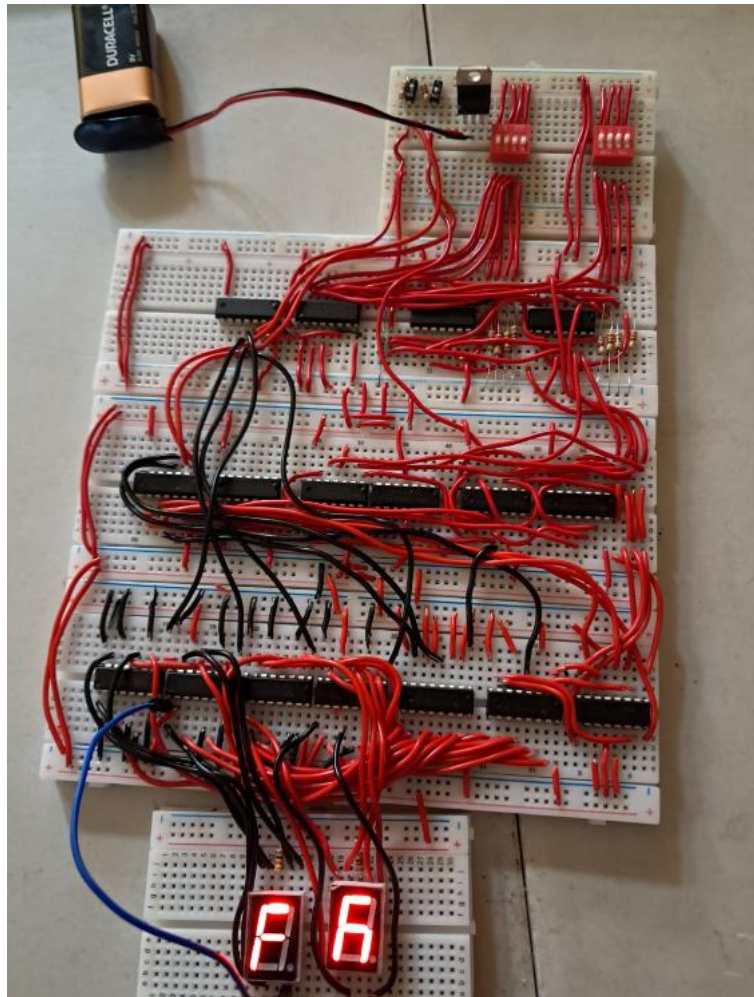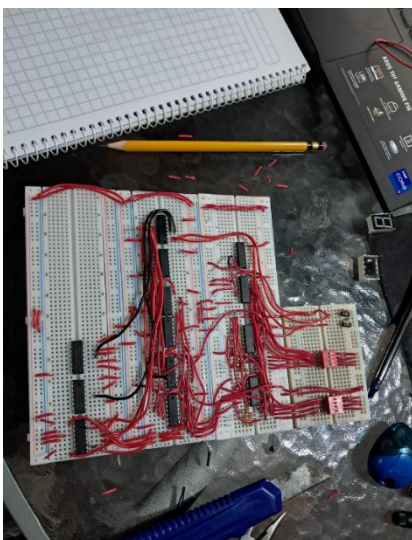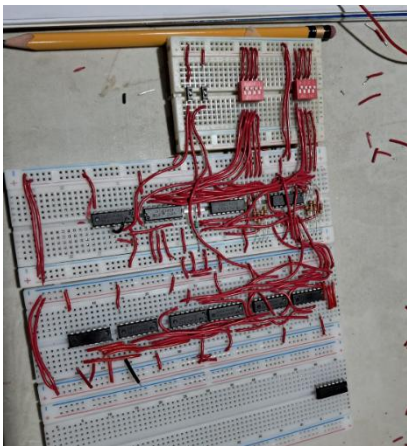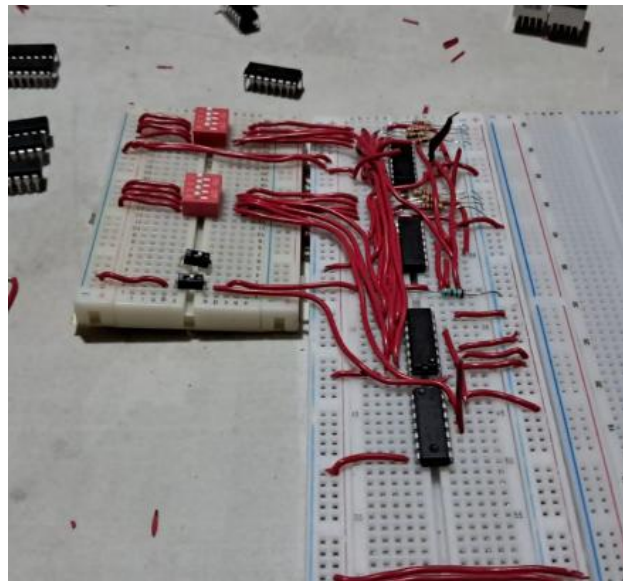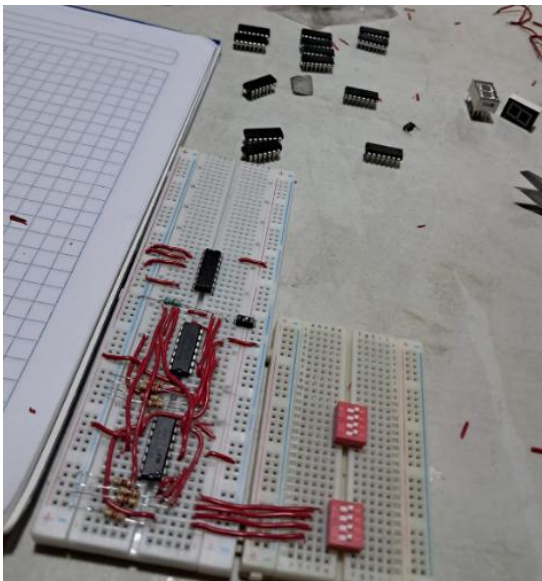





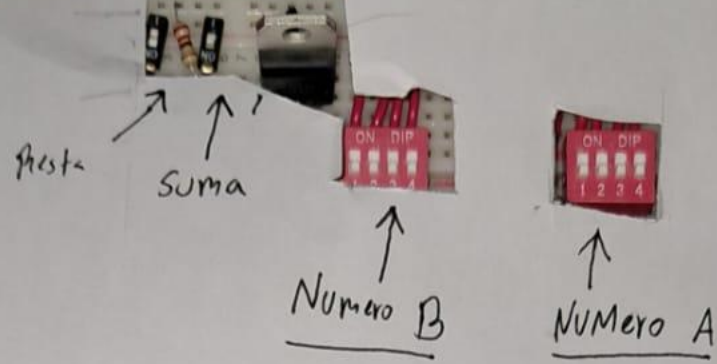


SUMa y Resta

Resultado

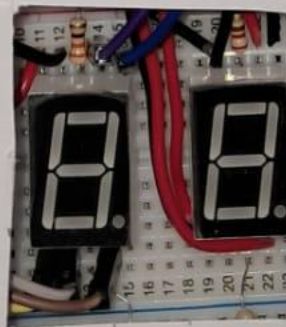

Multiplicación:

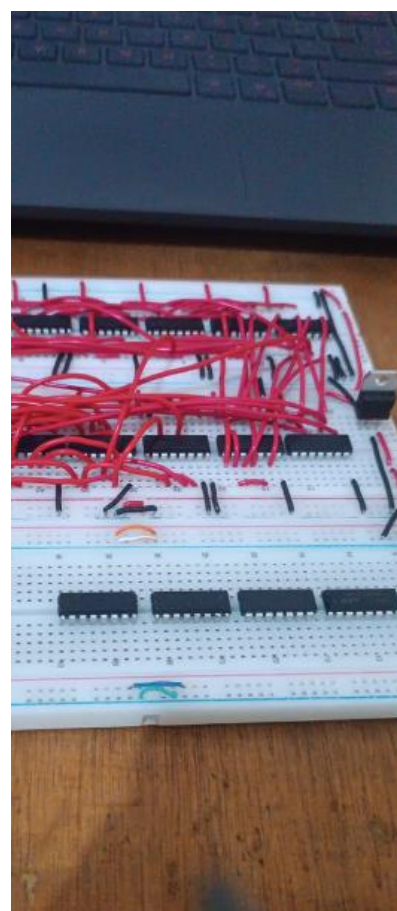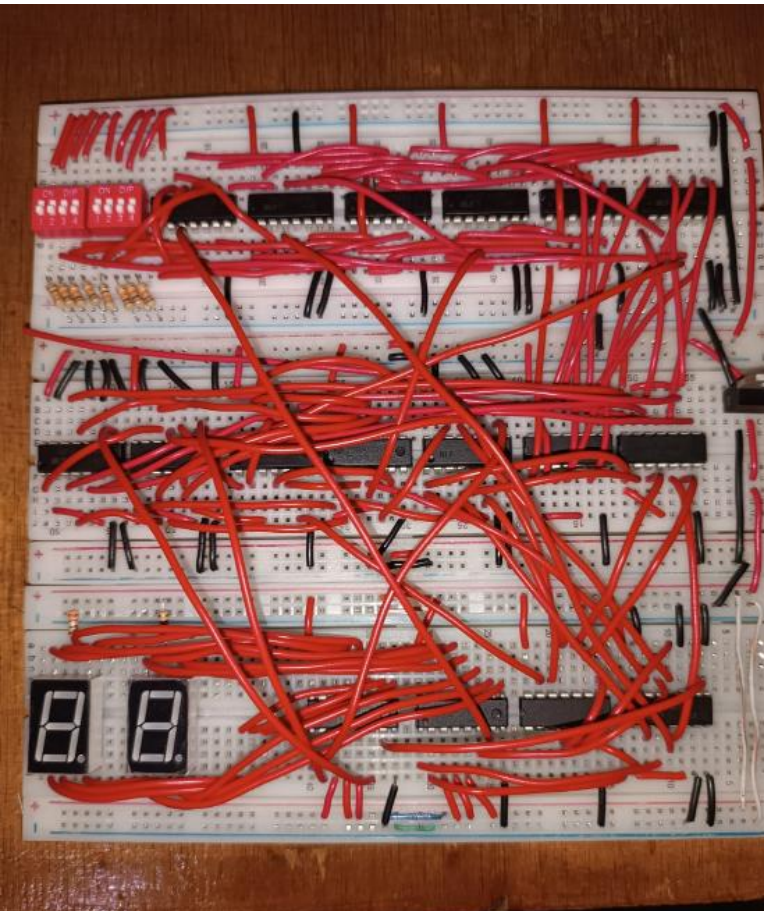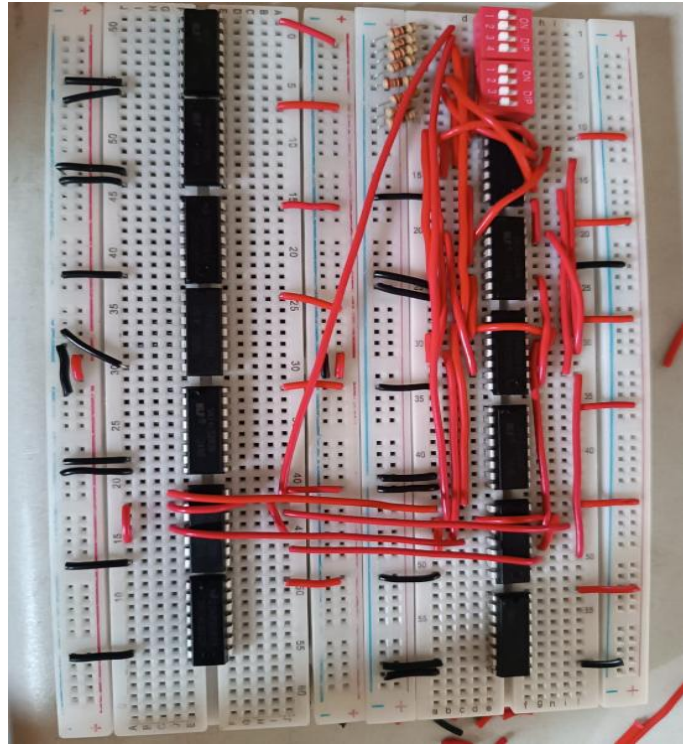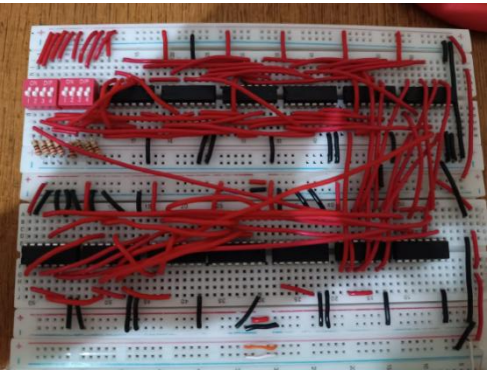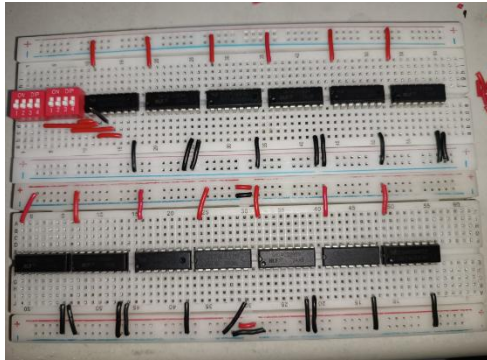

BA $\rightarrow$ BxA



Grupo #4



DU



Multiplicación



Potencia:

